# 合肥工学大学

## 软件学院

## 《计算机系统基础》

实验五一单周期 CPU 设计与实现报告

姓名: 刘铭源

学号: 2018214937

班级:软件工程 18-4 班

指导老师:安鑫

时间: 2020.7.4 日

### 注: 使用说明

- 1.将文件压缩包解压,然后使用 modelsim 打开工程文件即可运行
- 2.使用了循环语句需要使用 stop 语句暂停才可以看到结果
- 3.可以修改主存 memory 的代码初始化主存原始数据:

```
data[10'b000000000] = 16'h0004;
data[10'b0000000001] = 16'h0015;
data[10'b0000000010] = 16'h0016;
```

4.可以修改 IRStorage 文件代码修改运行指令原指令:

```
data[0] = 16 b0010000000000001; \quad // \ LDA \ 00000 \ 00001
```

data[1] = 16'b00100000000000010; // LDA 00000 00010

data[2] = 16'b0001110000000100; // STA 00000 00100

data[3] = 16'b0010000000000001; // LDA 00000 00001

data[4] = 16'b00100000000000100; // LDA 00000 00100

data[5] = 16'b0000010000000000; // CLA

data[6] = 16'b00100000000000100; // LDA 00000 00100

data[7] = 16'b00001000000000000; // COM

data[8] = 16'b0000110000000000; // SHR

data[9] = 16'b0001000000000000; // CSL

data[10]= 16'b0010000000000001; // LDA 00000 00001

data[11]= 16'b0001100000000010; // ADD

data[12]= 16'b0010010000001110; // JMP

data[13]= 16'b0010000000000001; // LDA 00000 00001

data[14]= 16'b00100000000000010; // LDA 00000 00010

data[15]= 16'b0000100000000000; // COM

data[16]= 16'b00100000000000010; // BAN 00000 00010

data[17]= 16'b0010000000000001; // LDA 00000 00001

data[18]= 16'b0010000000000100; // LDA 00000 00100

5.根据运行的工程文件开始观看波形图去查看,验证数据的正确性。

## 一、实验目的

通过设计并实现支持 10 条指令的 CPU, 进一步理解和掌握 CPU 设计得基本原理和过程。

## 二、实验内容

设计和实现一个支持如下十条指令的单周期 CPU。

#### 1.非访存指令

- A.清除累加器指令 CLA
- B.累加器取反指令 COM
- C.算术右移一位指令 SHR:将累加器 ACC 中的数右移一位,结果放回 ACC
- D.循环左移一位指令 CSL: 对累加器中的数据进行操作
- E.停机指令 STP

#### 2.访存指令

- A.加法指令 ADD X: [X] + [ACC] \ ACC, X 为存储器地址,直接寻址
- B.存数指令 STA X,采用直接寻址方式
- C.取数指令 LDA X, 采用直接寻址

#### 3.转移类指令

- A.无条件转移指令 JMP imm: signExt(imm) -> PC。
- B.有条件转移(负则转)指令 BAN X: ACC 最高位为 1 则(PC) + X -> PC,否则 PC 不变。

## 三、实验原理

#### 1.指令格式约定

指令长度为 16 位。

存储字长为 16 位。

机器字长为 16 位。

所有的指令的操作码为前 6 位。

地址长度为 10 位,均为直接寻址。

#### 2.根据功能和格式完成 CPU 的数据通路设计。

#### (1) 需要实现的指令

A.清除累加器指令 CLA

操作码为 000 001

B.累加器取反指令 COM

操作码为 000 010

C.算术右移一位指令 SHR

操作码为 000 011

D.循环左移一位指令 CSL

操作码为 000 100 E.停机指令 STP 操作码为 000 101

E.加法指令 ADD X

操作码为 000 110

F.存数指令 STA X

操作码为 000 111, X 为 10 位的地址, 位于指令的后 10 位

G.取数指令 LDA X

操作码为 001 000, X 为 10 位的地址, 位于指令的后 10 位


H.无条件转移指令 JMP imm

操作码为 001 001, imm 为 10 位的立即数, 位于指令的后 10 位

I.有条件转移(负则转)指令 BAN imm

操作码为 001 010, imm 为 10 位的立即数, 位于指令的后 10 位

#### (2) CPU 原理图

 

## 四、实验步骤

- 1.CPU 各个部门的代码
- (1) PC 模块: 当 PC 模块的 run 为高电平时,在每个时钟信号的下沿会自动加 1,还可以通过 rst 信号来将 pc 置 0

```
module pc_8b(
input wire clk, rst, run, wr_en,
input wire [7:0] in,
output wire [7:0] out
);
reg [7:0] pc;
initial begin
pc = 8'b00000000;
end
assign out = pc;
always@ (negedge clk) begin
case (rst)
```

```
1'b0:
begin

case (wr_en)

1'b0: pc = pc + run;

1'b1: pc = in;

endcase

end

0'b1: pc = 0;

default: pc = 0;

endcase

end

endmodule
```

## (2) 指令存储模块: 用于存放待执行的指令, 通过 addr 来获取 对应的指令

```
module IRStorage 16b(
  input wire [7:0] addr,
  output wire [15:0] out
);
  reg [15:0] data [1023:0];
  initial begin
    data[0] = 16'b0010000000000001; // LDA 00000 00001
    data[1] = 16'b00100000000000010; // LDA 00000 00010
    data[2] = 16'b0001110000000100; // STA 00000 00100
    data[3] = 16'b0010000000000001; // LDA 00000 00001
    data[4] = 16'b0010000000000100; // LDA 00000 00100
    data[5] = 16'b00000100000000000;
                                    // CLA
    data[6] = 16'b00100000000000100; // LDA 00000 00100
    data[7] = 16'b00001000000000000;
                                    // COM
    data[8] = 16'b0000110000000000;
                                    // SHR
    data[9] = 16'b0001000000000000; // CSL
    data[10]= 16'b0010000000000001; // LDA 00000 00001
    data[11]= 16'b0001100000000010; // ADD
    data[12]= 16'b0010010000001110; // JMP
    data[13]= 16'b0010000000000001; // LDA 00000 00001
    data[14]= 16'b00100000000000010; // LDA 00000 00010
    data[15]= 16'b0000100000000000; // COM
    data[16]= 16'b00100000000000010; // BAN 00000 00010
    data[17]= 16'b0010000000000001; // LDA 00000 00001
```

```
data[18]= 16'b0010000000000100; // LDA 00000 00100 end assign out = data[addr]; Endmodule
```

(3) ALU 模块:通过 op 信号选择相应的运算,在 out 端口进行输出

```
module alu 16b(
  input wire [15:0] in1, in2,
  input wire carry in,
  input wire [2:0] op,
  output reg [15:0] out,
  output reg carry out
);
  always@* begin
     case (op)
       3'b000: \{carry\_out, out\} = in1 + in2 + carry\_in;
       3'b001: {carry out, out} = in1 - in2 - carry in;
       3'b010: {carry out, out} = in1 & in2;
       3'b011: \{carry\_out, out\} = in1 \mid in2;
       3'b100:
       begin
          \{\text{carry out, out}\} = \text{in } 1 << 1;
          out[0] = carry_out;
       end
       3'b101: {carry out, out} = in1 >> 1;
       3'b110: out = \simin1;
     endcase
  end
endmodule
```

(4) ACC 模块:用于暂存运算数据,可以通过 rst 信号来清零,当 wr\_en 为高电平时,在时钟下边沿会将 in 端口的数据写入

```
module acc_16b(
input wire clk,
input wire [15:0] in,
input wire wr_en,
input wire rst,
output wire [15:0] out
);
```

```
reg [15:0] data;
initial begin
  data = 0;
end
assign out = data;
always @(negedge clk) begin
  case (rst)
     1'b1: data = 0;
     1'b0:
    begin
       case (wr en)
          1'b1: data = in;
       endcase
    end
  endcase
end
```

Endmodule (5) 主存模块 memory 模块:用于存放数据,通过 addr 来访问,当 wr\_en 为高电平时,在时钟下边沿会将 in 端口的数据写入

```
module memory 16b(
  input wire [9:0] addr,
  input wire wr en, clk,
  input wire [15:0] in,
  output wire [15:0] out
);
  reg [15:0] data [1023:0];
  initial begin
    data[10'b0000000000] = 16'h0004;
    data[10'b0000000001] = 16'h0015;
    data[10'b0000000010] = 16'h0016;
  end
  assign out = data[addr];
  always @ (negedge clk) begin
    if(wr en)
       data[addr] = in;
```

end endmodule

## (6) 多路选择器:用于当端口冲突时,在不同的指令中选择不同的数据来源

```
module mux_41_16b(
input wire [15:0] in1, in2, in3, in4,
output reg [15:0] out,
input wire [1:0] select
);
always@* begin
case (select)
2'b00: out = in1;
2'b01: out = in2;
2'b10: out = in3;
2'b11: out = in4;
default: out = 4'bx;
endcase
end
endmodule
```

(7)控制器:根据不同的 op 输入,发出不同的信号,从而控制各个组件, 达到各个组件协调工作,实现指令的目的

```
module CU(
  input wire [5:0] IR,
  output reg acc wr en,
  output reg acc rst,
  // Notice: pc rst pc run pc wr en should be initialized
  output reg pc_rst,
  output reg pc run,
  output reg pc wr en,
  output reg [2:0] alu_op,
  output reg mm_wr_en,
  output reg alu carry in,
  output reg alu_carry_out,
  output reg [1:0] mux1 select,
  output reg [1:0] mux2 select,
  output reg [1:0] mux3 select,
  output reg [1:0] mux4 select
);
```

```
/**
acc_wr_en
acc_rst
pc\_rst
pc_run
pc_wr_en
alu_op
mm_wr_en
mux1_select
mux2\_select
mux3_select
mux4_select
*/
initial begin
  pc rst = 0;
  pc_run = 1;
  pc_wr_en = 0;
  alu_carry_in = 0;
  alu\_carry\_out = 0;
end
always@(IR) begin
  case(IR)
    6'b000001:
                   // CLA
    begin
       acc_wr_en = 0;
       acc_rst = 1;
       pc_rst = 0;
       pc_run = 1;
       pc_wr_en = 0;
       alu_op = 0;
       mm_wr_en = 0;
       mux1 select = 2'b00;
       mux2\_select = 2'b00;
       mux3\_select = 2'b00;
       mux4 select = 2'b00;
    end
    6'b000010:
                   // COM
    begin
```

```
acc_wr_en = 1;
  acc_rst = 0;
  pc_rst = 0;
  pc_run = 1;
  pc_wr_en = 0;
  alu op = 3'b110;
  mm_wr_en = 0;
  mux1 select = 2'b01;
  mux2\_select = 2'b01;
  mux3\_select = 2'b00;
  mux4\_select = 2'b00;
end
6'b000011:
               // SHR
begin
  acc_wr_en = 1;
  acc_rst = 0;
  pc_rst = 0;
  pc run = 1;
  pc_wr_en = 0;
  alu_op = 3'b101;
  mm_wr_en = 0;
  mux1\_select = 2'b01;
  mux2\_select = 2'b01;
  mux3 select = 2'b00;
  mux4\_select = 2'b00;
end
6'b000100:
               // CSL
begin
  acc_wr_en = 1;
  acc_rst = 0;
  pc_rst = 0;
  pc run = 1;
  pc_wr_en = 0;
  alu_op = 3'b100;
  mm wr en = 0;
  mux1\_select = 2'b01;
  mux2 select = 2'b01;
  mux3\_select = 2'b00;
```

```
mux4 select = 2'b00;
end
6'b000101:
               // STP
begin
  acc_wr_en = 0;
  acc rst = 0;
  pc_rst = 1;
  pc_run = 0;
  pc_wr_en = 0;
  alu_op = 3'b000;
  mm_wr_en = 0;
  mux1\_select = 2'b00;
  mux2\_select = 2'b00;
  mux3\_select = 2'b00;
  mux4 select = 2'b00;
end
6'b000110:
               // ADD
begin
  acc_wr_en = 1;
  acc_rst = 0;
  pc_rst = 0;
  pc_run = 1;
  pc_wr_en = 0;
  alu_op = 0;
  mm_wr_en = 0;
  mux1\_select = 2'b01;
  mux2\_select = 2'b01;
  mux3\_select = 2'b00;
  mux4\_select = 2'b00;
end
6'b000111:
              // STA
begin
  acc_wr_en = 0;
  acc_rst = 0;
  pc rst = 0;
  pc_run = 1;
  pc_wr_en = 0;
  alu_op = 0;
```

```
mm_wr_en = 1;
  mux1\_select = 2'b00;
  mux2 select = 2'b00;
  mux3\_select = 2'b00;
  mux4\_select = 2'b00;
end
6'b001000:
               // LDA
begin
  acc_wr_en = 1;
  acc_rst = 0;
  pc_rst = 0;
  pc_run = 1;
  pc_wr_en = 0;
  alu_op = 0;
  mm wr en = 0;
  mux1\_select = 2'b00;
  mux2\_select = 2'b00;
  mux3 select = 2'b00;
  mux4\_select = 2'b00;
end
6'b001001:
               // JMP
begin
  acc_wr_en = 0;
  acc_rst = 0;
  pc_rst = 0;
  pc_run = 1;
  pc_wr_en = 1;
  alu_op = 0;
  mm_wr_en = 0;
  mux1\_select = 2'b00;
  mux2\_select = 2'b00;
  mux3 select = 2'b00;
  mux4\_select = 2'b00;
end
6'b001010:
               // BAN
begin
  acc_wr_en = 0;
  acc_rst = 0;
```

```
pc_rst = 0;
pc_run = 1;
pc_wr_en = 1;
alu_op = 0;
mm_wr_en = 0;
mux1_select = 2'b00;
mux2_select = 2'b00;
mux3_select = 2'b01;
mux4_select = 2'b01;
end
endcase
end
```

Endmodule

(8) CPU: 在这个文件中,声明了 pc, memory, acc, cu, alu 等模块。并且声明了几个 wire 类型的变量用于连接各个部件。

```
module CPU(
  input wire clk,
  input wire rst
);
  // PC
  wire [7:0] pc_out;
  wire pc_wr_en;
  wire pc run;
  wire pc rst;
  // IR
  wire [15:0] IR;
  // MM
  wire [15:0] mm_out;
  wire mm_wr_en;
  // ALU
  wire [15:0] alu_out;
  wire [2:0] alu op;
  wire alu_carry_in; // Not used, should be initialized in CPU start
  wire alu carry out; // Not uesd, should be initialized in CPU start
```

```
// ACC
wire [15:0] acc_out;
wire acc_wr_en;
wire acc_rst;
// MUX 4 1
wire [1:0] mux1_select;
wire [1:0] mux2_select;
wire [1:0] mux3_select;
wire [1:0] mux4_select;
wire [15:0] mux1_out;
wire [15:0] mux2_out;
wire [15:0] mux3_out;
wire [15:0] mux4_out;
/**
module CU(
input wire [5:0] IR,
output reg acc_wr_en,
output reg acc_rst,
output reg pc_rst,
output reg pc_run,
output reg pc_wr_en,
output reg [2:0] alu_op,
output reg mm_wr_en,
output reg [1:0] mux1_select,
output reg [1:0] mux2_select,
output reg [1:0] mux3_select,
output reg [1:0] mux4_select
);
*/
CU cu_obj(
  .IR(IR[15:10]),
  .acc_wr_en(acc_wr_en),
  .acc_rst(acc_rst),
  .pc_rst(pc_rst),
  .pc_run(pc_run),
```

```
.pc wr en(pc wr en),
  .alu_op(alu_op),
  .mm wr en(mm wr en),
  .alu_carry_in(alu_carry_in),
  .alu_carry_out(alu_carry_in),
  .mux1 select(mux1 select),
  .mux2 select(mux2 select),
  .mux3 select(mux3 select),
  .mux4_select(mux4_select)
);
/**
module pc_8b(
input wire clk, rst, run, wr_en,
input wire [7:0] in,
output wire [7:0] out
);
*/
// Notice: pc_rst pc_run pc_wr_en should be initialized
pc_8b pc_obj(
  .clk(clk), .rst(pc_rst), .run(pc_run), .wr_en(pc_wr_en),
  .in(mux4_out[7:0]),
  .out(pc out)
);
/**
module IRStorage_16b(
input wire [7:0] addr,
output wire [15:0] out
);
*/
IRStorage 16b IRStorage obj(
  .addr(pc_out),
  .out(IR)
);
module alu 16b(
```

```
input wire [15:0] in1, in2,
input wire carry_in,
input wire [2:0] op,
output reg [15:0] out,
output reg carry_out
);
*/
alu_16b alu_obj(
  .in1(mux2_out), .in2(mux3_out),
  .carry_in(alu_carry_in),
  .op(alu_op),
  .out(alu_out),
  .carry_out(alu_carry_out)
);
/**
module acc_16b(
input wire clk,
input wire [15:0] in,
input wire wr_en,
input wire rst,
output wire [15:0] out
);
*/
acc_16b acc_obj(
  .clk(clk),
  .in(mux1_out),
  .wr_en(acc_wr_en),
  .rst(acc_rst),
  .out(acc_out)
);
module memory_16b(
input wire [9:0] addr,
input wire wr_en, clk,
input wire [15:0] in,
output wire [15:0] out
```

```
);
*/
memory_16b mm_obj(
  .clk(clk),
  .wr_en(mm_wr_en),
  .addr(IR[9:0]),
  .in(acc_out),
  .out(mm\_out)
);
/**
module mux_41_16b(
input wire [15:0] in1, in2, in3, in4,
output reg [15:0] out,
input wire [1:0] select
);
*/
mux_41_16b mux1(
  .select(mux1_select),
  .in1(mm_out),
  .in2(alu_out),
  .out(mux1\_out)
);
mux_41_16b mux2(
  .select(mux2_select),
  .in1({8'b0, IR[7:0]}),
  .in2(acc_out),
  .out(mux2\_out)
);
mux_41_16b mux3(
  .select(mux3\_select),
  .in1(mm_out),
  .in2({8'b0, pc_out}),
  .out(mux3\_out)
);
mux_41_16b mux4(
  .select(mux4_select),
  .in1({8'b0, IR[7:0]}),
```

```
.in2(alu_out),
.out(mux4_out)
);
endmodule
(9) CPU 测试文件: 用于测试 CPU 的设计完成的指令
module CPU_tb;
reg clk;
reg reset;
initial begin
  reset = 0;
  clk = 1;

forever #50 clk = ~clk;
  #150 $stop;
end

CPU cpu_obj(
```

#### 2.实验过程


);

endmodule


.clk(clk), .rst(reset)


- (1) 设计 CPU 原理图
- (2) 编写各个模块的代码和测试代码
- (3) 运行程序
- (4) 观察结果
- (5) 各部分截图

#### A.CPU 截图

 


#### B.ACC 截图

 


 


#### C.IR 截图

 

#### D.ALU 截图

 

#### E.PC 截图

 

五、实验总结

因为本次疫情,没有回到学校做实验,在家实验我学会了使用 verilog 语言编写计算机各个部件,通过自己进行逻辑设计完成了单周期 CPU 的设计。同时在实验中发现对计算机组成原理的理解不够深刻,在实验编写时候总是出现各种问题,通过查阅各种文献、书籍、博客画 CPU 的结构图,然后网上寻找关于 CPU 的资料去一遍遍的修正,在把各个线路合并到一起时候还需要考虑冲突问题,设计多路选择器,最后编写代码进行测试。